 


## Schematic을 이용한 State machine의 2가지 설계

### 1) Schematic State machine design

아래의 Moore Machine의 상태도를 D-FF을 사용하여 설계하라.



[위 회로 설계 제출 합니다./VHDL설계 내용은 참조 학습]

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity moore_2p is
port( clk, x, reset : in std_logic;
      y : out std_logic_vector(2 downto 0));
end moore_2p;

architecture sample of moore_2p is

type states is (s0, s1, s2, s3);
signal state : states;

begin

p1: process(reset, clk)
begin
if reset='1' then
```

```

state <= s0;
elsif clk'event and clk='1' then
case state is
when s0 =>
    if x='1' then
        state <= s1;
    end if;
when s1 =>
    if x='0' then
        state <= s2;
    end if;
when s2 =>
    if x='1' then
        state <= s3;
    end if;
when s3 =>
    if x='0' then
        state <= s0;
    end if;
end case;
end if;
end process;

```

```

p2: process(state)
begin
case state is
when s0 =>
    y <= "000";
when s1 =>
    y <= "001";
when s2 =>
    y <= "011";
when s3 =>
    y <= "111";

```

```

end case;
end process;

end sample;

```

**[변수 정의]**

입력: X, RESET  
 출력: Y2, Y1, Y0  
 D-FF A의 입력: D<sub>A</sub>  
 D-FF B의 입력: D<sub>B</sub>  
 D-FF A의 입력: A  
 D-FF B의 입력: B

입력		현재 상태			차기 상태			출력		
RESET	X	A	B	상태	A	B	상태	Y2	Y1	Y0
0	0	0	0	S0	0	0	S0	0	0	0
0	0	0	1	<u>S1</u>	1	0	S2	0	0	1
0	0	1	0	S2	1	0	S2	0	1	1
0	0	1	1	<u>S3</u>	0	0	S0	1	1	1
0	1	0	0	<u>S0</u>	0	1	S1	0	0	0
0	1	0	1	S1	0	1	S1	0	0	1
0	1	1	0	<u>S2</u>	1	1	S3	0	1	1
0	1	1	1	S3	1	1	S3	1	1	1
1	0	0	0	S0	0	0	S0	0	0	0
1	0	0	1	Invalid Status (Force S0)	0	0	S0	0	0	0
1	0	1	0		0	0	S0	0	0	0
1	0	1	1		0	0	S0	0	0	0
1	1	0	0		0	0	S0	0	0	0
1	1	0	1		0	0	S0	0	0	0
1	1	1	0		0	0	S0	0	0	0
1	1	1	1		0	0	S0	0	0	0
1	1	1	1		0	0	S0	0	0	0

<상태표>

상태표를 참조하여 부울식으로 A(t+1), B(t+1)를 나타내면 다음과 같다.  

$$A(t+1) = (!RESET \wedge !X \wedge !A \wedge B) + (!RESET \wedge !X \wedge A \wedge !B) + (!RESET \wedge X \wedge A \wedge !B) + (!RESET \wedge X \wedge A \wedge B)$$

$$B(t+1) = (!RESET \wedge X \wedge !A \wedge !B) + (!RESET \wedge X \wedge !A \wedge B) + (!RESET \wedge X \wedge A \wedge !B) + (!RESET \wedge X \wedge A \wedge B)$$
 D-FF의 특성 방정식은 Q(t+1)=D로 나타낼 수 있으므로 D<sub>A</sub>, D<sub>B</sub>를 4변수 카르노 맵 또는 부울대수 원리를 이용하여 각 식을 최적화하여 나타내면 다음과 같이 나타낼 수 있다.  

$$D_A = (!RESET \wedge A \wedge !B) + (!RESET \wedge X \wedge A) + (!RESET \wedge !X \wedge !A \wedge B)$$

$$D_B = !RESET \wedge X$$

또한 출력 Y2, Y1, Y0는 상태표를 참조하여 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$Y2 = A \wedge B$$


$$Y1 = Y2 + (A \wedge !B) = A$$

$$Y0 = Y1 + (!A \wedge B) = A + B$$

그런데 RESET=1일 때 D-FF A와 D-FF B의 출력은 항상 0이 되어야 하므로 A와 B를 재정의하여 나타내면


$$A = !RESET \wedge RAW\_A$$
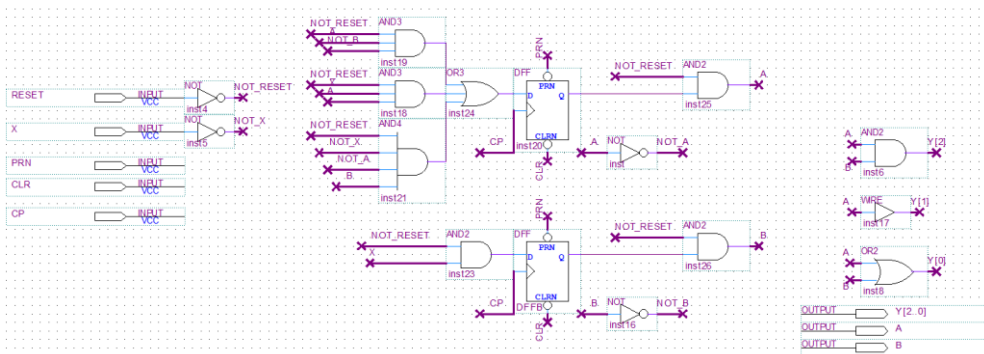
$$B = !RESET \wedge RAW\_B \quad (\text{단, RAW\_A, RAW\_B는 D-FF A, D-FF B의 출력})$$




<최종 구현 회로도>

## [시뮬레이션]

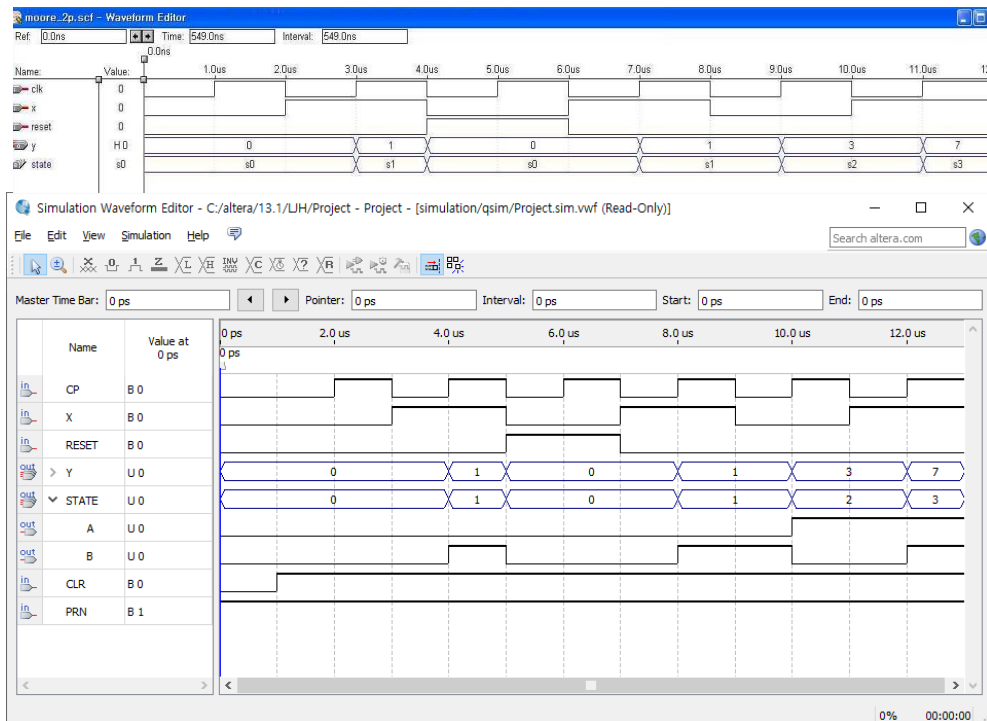

<설계 회로(Schematic) 시뮬레이션>

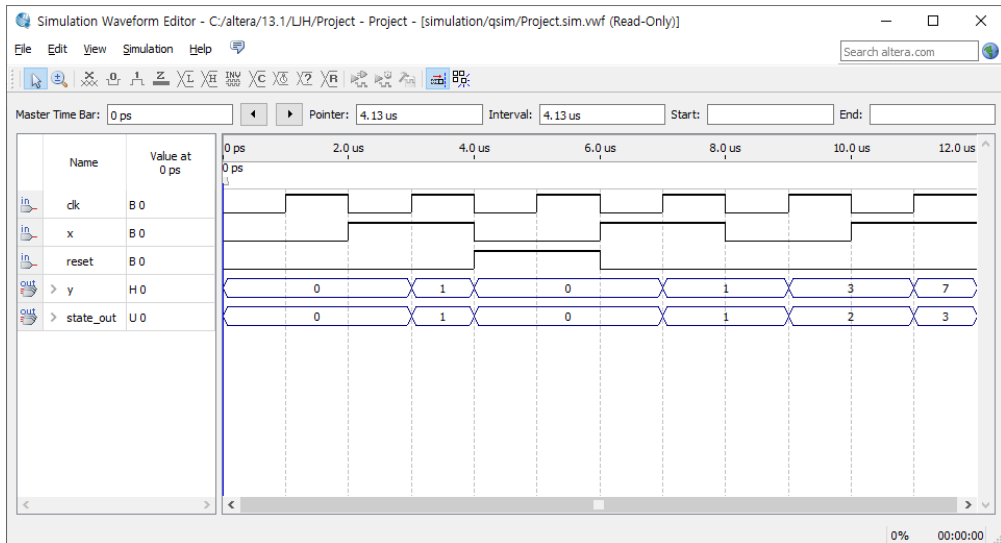

<VHDL 시뮬레이션>

[검토] 위의 moore machine으로 표현한 VHDL 구문을 설계(입력/컴파일)후, 그 결과를 Schematic 결과와 분석 비교하라. 실행 (File /New/ VHDL File)


STATE ENUM이 정상적으로 표시되지 않아 숫자로 표시하기 위해 VHDL 코드의 일부를 다음과 같이 수정하였다.

관련 이슈: [Quartus Gives Undefined Signal For the State of a Finite State Machine. Supposed to Be Showing Enum of the State\\_type \(StackExchange\)](#)


```
port( clk, x, reset : in std_logic;
      y : out std_logic_vector(2 downto 0);
      state_out : out std_logic_vector(1 downto 0));
--Port 재정의
```

```
case state is
  when s0 =>
    state_out <= "00";
  when s1 =>
    state_out <= "01";
  when s2 =>
    state_out <= "10";
  when s3 =>
    state_out <= "11";
end case;
```
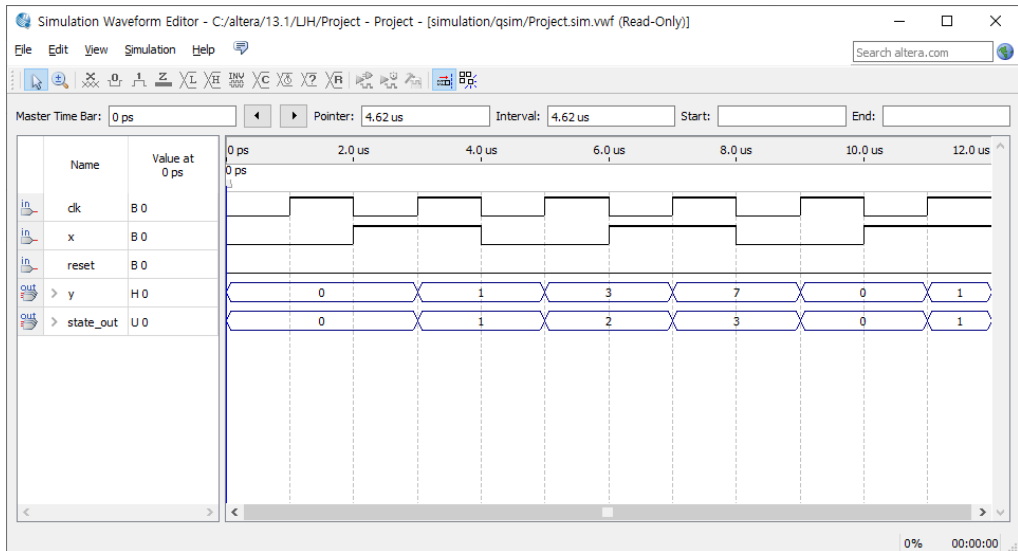
```
--Process p2 내부에 state_out 처리용 case 추가
```



<설계 회로(Schematic) 시뮬레이션>

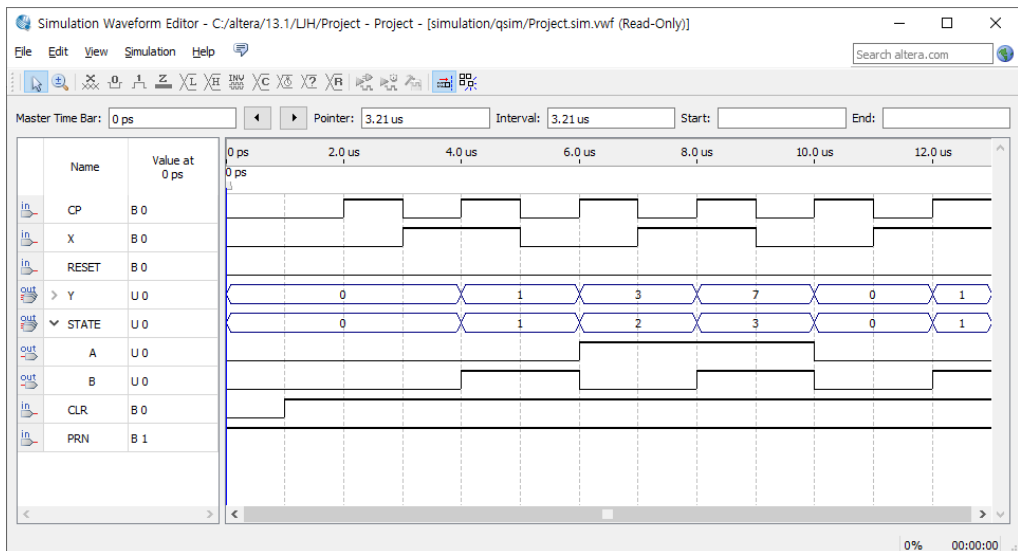


<VHDL 시뮬레이션>

Schematic 설계 회로와 VHDL 두 시뮬레이션 모두 같은 결과를 확인할 수 있었다.
 
## 2) Mealy Machine Schematic design

Moore Machine은 출력이 현재상태에만 의존되어 있지만, Mealy Machine의 경우 출력은 현재상태와 현재입력에 의존한다. 아래의 Mealy Machine의 상태도를 이용하여 Schematic 결과와 비교 해 보자.



[위 회로 설계 제출 합니다./VHDL설계 내용은 참조 학습]

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1664.all;

entity mealy_2p is
port( clk, x, reset : in std_logic;
      y : out std_logic_vector(2 downto 0));
end mealy_2p;

architecture sample of mealy_2p is

type states is (s0, s1, s2, s3);
signal state : states;

begin

p1: process(reset, clk)
begin
    if reset='1' then
        state <= s0;
    elsif clk'event and clk='1' then
```

```

case state is
when s0 =>
    if x='1' then
        state <= s1;
    end if;
when s1 =>
    if x='0' then
        state <= s2;
    end if;
when s2 =>
    if x='1' then
        state <= s3;
    end if;
when s3 =>
    if x='0' then
        state <= s0;
    end if;
end case;
end if;
end process;

```

```

p2: process(state, x)
begin
    case state is
    when s0 =>
        if x='1' then
            y <= "000";
        else
            y <= "111";
        end if;
    when s1 =>
        if x='1' then
            y <= "000";
        else

```



```

                                y <= "001";

                                end if;
when s2 =>
    if x='1' then
        y <= "011";
    else
        y <= "001";
    end if;
when s3 =>
    if x='1' then
        y <= "011";
    else
        y <= "111";
    end if;
end case;
end process;

end sample;

```

### [변수 정의]

입력: X, RESET

출력: Y2, Y1, Y0

D-FF A의 입력: D<sub>A</sub>

D-FF B의 입력: D<sub>B</sub>

D-FF A의 입력: A

D-FF B의 입력: B

입력		현재 상태			차기 상태			출력		
RESET	X	A	B	상태	A	B	상태	Y2	Y1	Y0
0	0	0	0	S0	0	0	S0	1	1	1
0	0	0	1	<u>S1</u>	1	0	S2	0	0	1
0	0	1	0	S2	1	0	S2	0	0	1
0	0	1	1	<u>S3</u>	0	0	S0	1	1	1
0	1	0	0	<u>S0</u>	0	1	S1	0	0	0
0	1	0	1	S1	0	1	S1	0	0	0
0	1	1	0	<u>S2</u>	1	1	S3	0	1	1
0	1	1	1	S3	1	1	S3	0	1	1
1	0	0	0	S0	0	0	S0	0	0	0
1	0	0	1	Invalid Status (Force S0)	0	0	S0	0	0	0
1	0	1	0		0	0	S0	0	0	0
1	0	1	1		0	0	S0	0	0	0
1	1	0	0		0	0	S0	0	0	0

1	1	0	1		0	0	S0	0	0	0
1	1	1	0		0	0	S0	0	0	0
1	1	1	1		0	0	S0	0	0	0

상태표를 참조하여 다음과 같이  $D_A$ ,  $D_B$ 를 나타낼 수 있다. (1번의 Moore Machine과 동일)

$$D_A = (!\text{RESET} \wedge A \wedge !B) + (!\text{RESET} \wedge X \wedge A) + (!\text{RESET} \wedge !X \wedge !A \wedge B)$$

$$D_B = !\text{RESET} \wedge X$$

출력  $Y_2$ ,  $Y_1$ ,  $Y_0$ 는 상태표를 참조하여 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$Y_2 = (!X \wedge !A \wedge !B) + (!X \wedge A \wedge B) = (A \wedge B \wedge !X) + (!A \wedge !B \wedge !X)$$


$$Y_1 = Y_2 + (X \wedge A \wedge !B) + (X \wedge A \wedge B) = (A \wedge B) + (A \wedge X) + (!A \wedge !B \wedge !X)$$

$$Y_0 = Y_1 + (!X \wedge !A \wedge B) + (!X \wedge A \wedge !B) = A + !X$$

RESET=1일 때 D-FF A와 D-FF B의 출력은 항상 0이 되어야 하므로 A와 B를 재정의하여 나타내면


$$A = !\text{RESET} \wedge \text{RAW\_A}$$

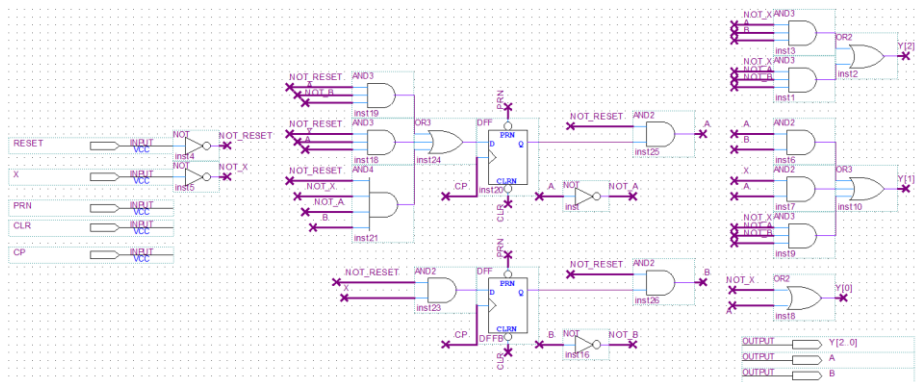
$$B = !\text{RESET} \wedge \text{RAW\_B} \quad (\text{단, RAW\_A, RAW\_B는 D-FF A, D-FF B의 출력})$$




<최종 구현 회로도>

## [시뮬레이션]

 

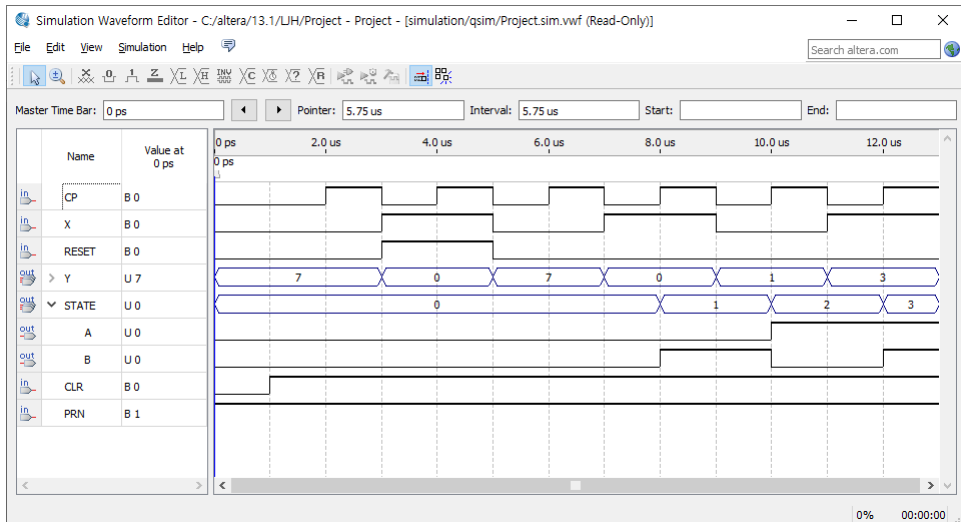

<설계 회로(Schematic) 시뮬레이션>

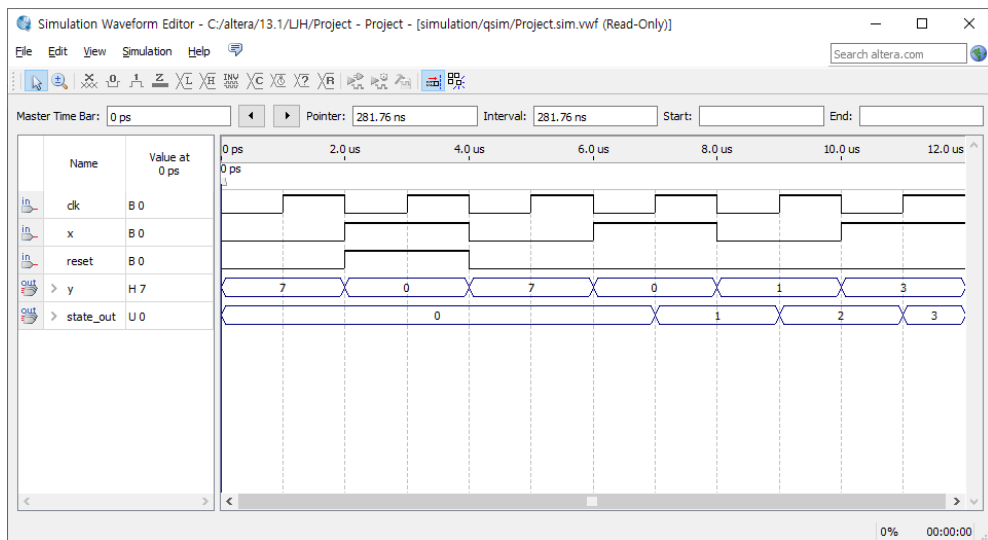


<VHDL 시뮬레이션>


### [검토]

앞서 설명한 mealy machine으로 표현한 VHDL 구문을 설계(입력/컴파일)후, 그 결과를 Schematic 모의 실험결과와 분석 비교하라.

**실행 (File /New/ VHDL File)**

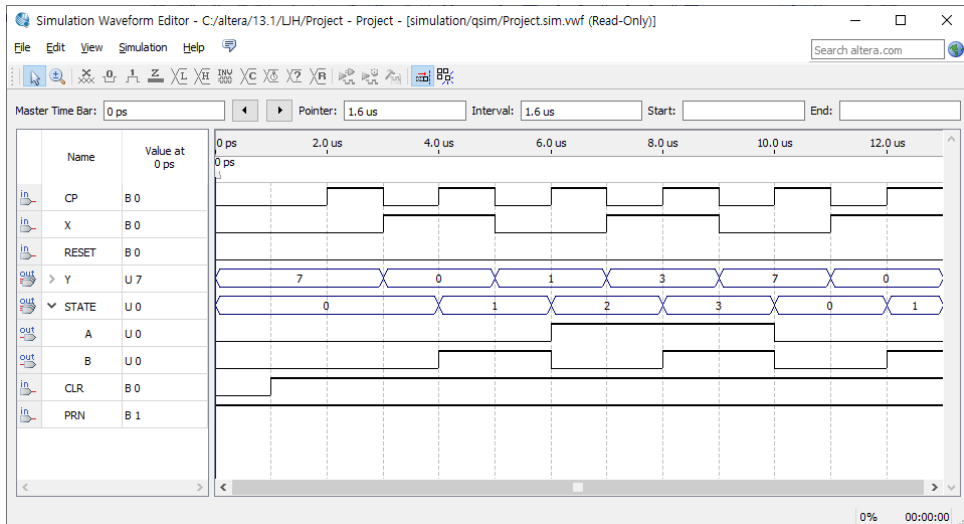

<설계 회로(Schematic) 시뮬레이션>

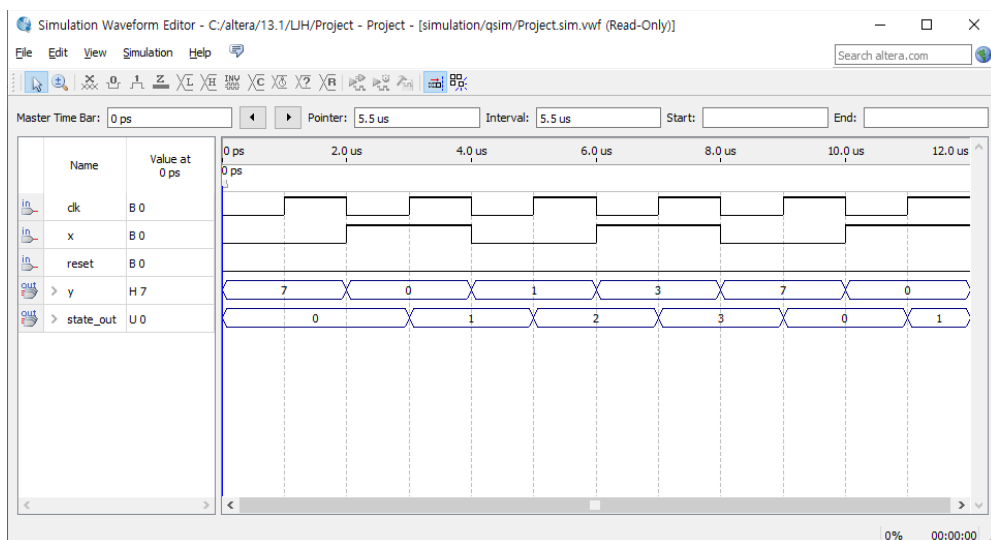

<VHDL 시뮬레이션>

Schematic 설계 회로와 VHDL 두 시뮬레이션 모두 같은 결과를 확인할 수 있었다.

### [느낀 점]

플립플롭과 같은 저장 장치를 이용하여 회로를 직접 설계 & 구성해보니 문득 컴퓨터도 이런 원리에서 확장하여 만들어 진 것이구나 생각이 들었고, 이런 순차논리회로를 이용하면 무궁무진한 디지털 회로들을 만들 수 있을 것 같다는 생각이 들었습니다.